



SISTEMAS SECUENCIALES

Técnicas Digitales I


Luis Eduardo Toledo



MÁQUINA DE ESTADOS: MEALY Y MOORE

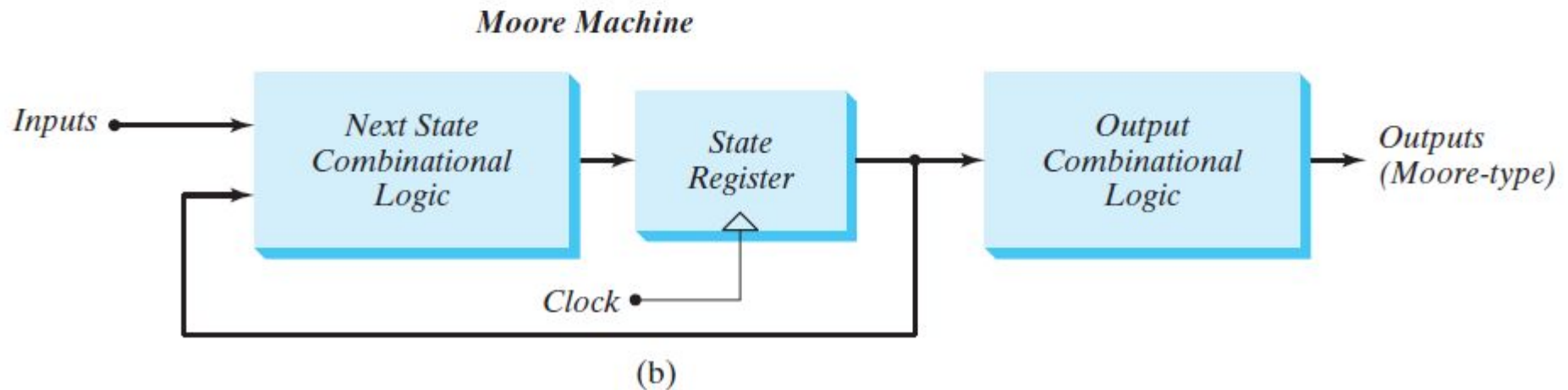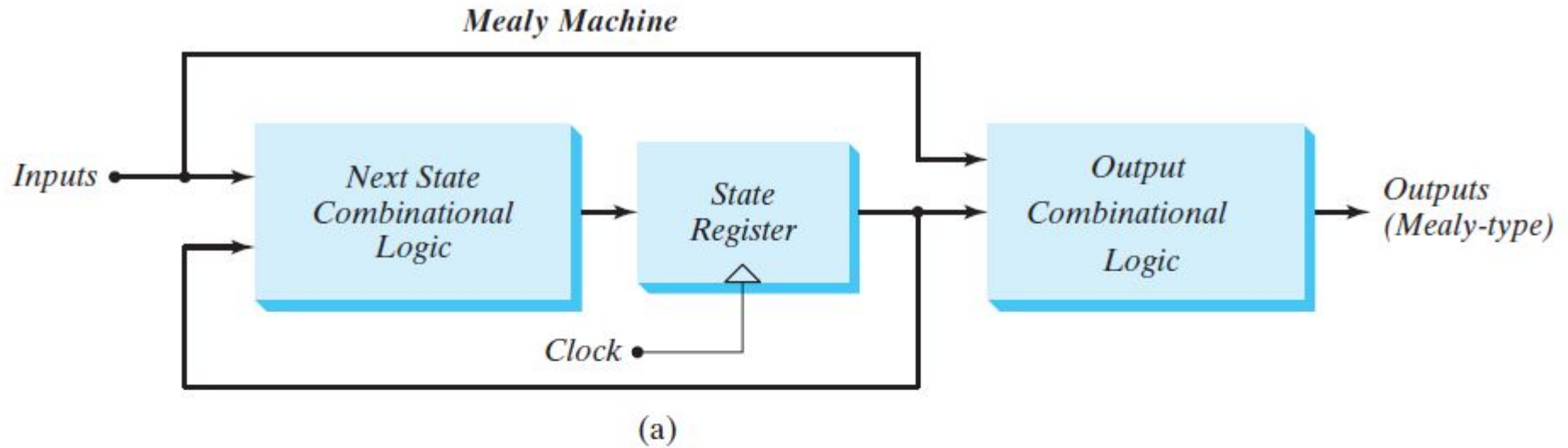

EJEMPLO COMPARATIVO MOORE-MEALY

 

Alyssa P. Hacker posee un caracol robotizado de mascota con un cerebro diseñado con una FSM. El caracol se arrastra de izquierda a derecha a lo largo de una cinta de papel que contiene una secuencia de 1s y 0s. En cada ciclo de reloj, el caracol se arrastra hasta el siguiente bit. El caracol sonríe cuando los dos últimos bits sobre los que se ha arrastrado son, de izquierda a derecha, 01. Diseñar la FSM para calcular cuando el caracol debe sonreír. La entrada A es el bit debajo de las antenas del caracol. La salida Y es VERDADERA cuando el caracol sonríe. Comparar los diseños de máquinas de estado de Moore y Mealy. Dibuje un diagrama de tiempo para cada máquina de estado que muestre la entrada, los estados y la salida cuando el caracol de Alyssa se arrastra a lo largo de la secuencia 0100110111.

MÁQUINA DE MOORE

 


Table 3.11 Moore state transition table

Current State S	Input A	Next State S'
S0	0	S1
S0	1	S0
S1	0	S1
S1	1	S2
S2	0	S1
S2	1	S0

Table 3.12 Moore output table

Current State S	Output Y
S0	0
S1	0
S2	1

MÁQUINA DE MOORE

 


Table 3.13 Moore state transition table with state encodings

Current State		Input A	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

Table 3.14 Moore output table with state encodings


Current State		Output Y
S_1	S_0	
0	0	0
0	1	0
1	0	1

$$S'_1 = S_0 A$$

$$S'_0 = \overline{A}$$

$$Y = S_1$$

MÁQUINA DE MOORE: IMPLEMENTACIÓN

 

$$S'_1 = S_0 A$$
$$S'_0 = \overline{A}$$

$$Y = S_1$$

MÁQUINA DE MEALY

 


Table 3.15 Mealy state transition and output table

Current State <i>S</i>	Input <i>A</i>	Next State <i>S'</i>	Output <i>Y</i>
S0	0	S1	0
S0	1	S0	0
S1	0	S1	0
S1	1	S0	1

MÁQUINA DE MEALY

 



Table 3.16 Mealy state transition and output table with state encodings

Current State S_0	Input A	Next State S'_0	Output Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S'_0 = \overline{A}$$

$$Y = S_0 A$$


MÁQUINA DE MEALY: IMPLEMENTACIÓN

 


$$S'_0 = \overline{A}$$

$$Y = S_0 A$$


DIAGRAMAS MÁQUINAS DE MEALY Y MOORE

 

HDL PARA MÁQUINAS DE MEALY Y MOORE

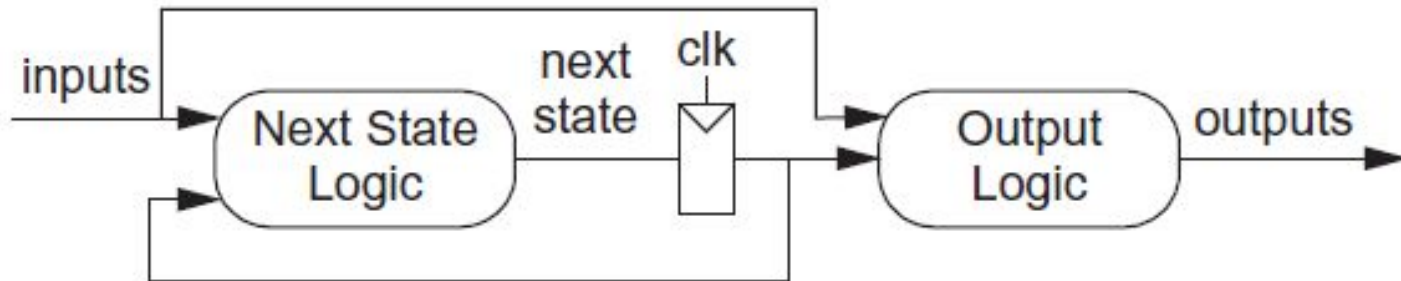


(a)

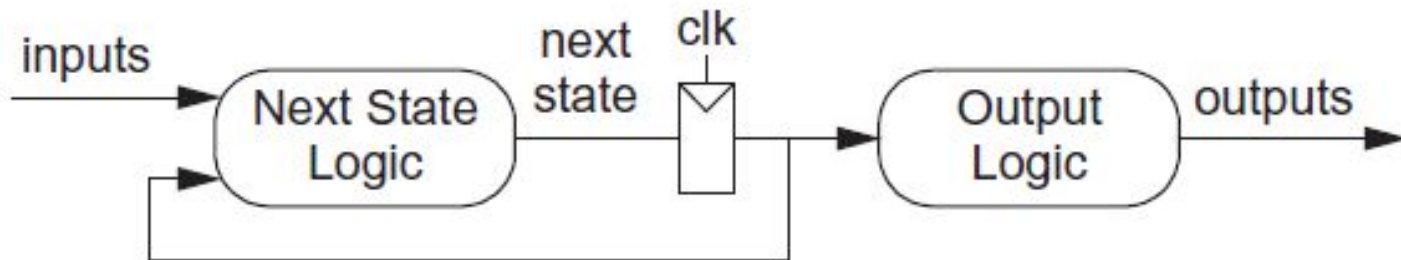

(b)

FIGURE A.32 Mealy and Moore machines

HDL PARA MÁQUINA DE MOORE

 

```
module patternMoore ( input clk,  
                     input reset,  
                     input a,  
                     output y);
```

```
    reg [1:0] state, nextstate;
```


```
    parameter S0 = 2'b00;
```

```
    parameter S1 = 2'b01;
```

```
    parameter S2 = 2'b10;
```

```
// state register  
always @ (posedge clk, posedge reset)  
    if (reset) state <= S0;  
    else      state <= nextstate;  
// next state logic  
always @ (*)  
    case (state)  
        S0: if (a) nextstate = S0;  
            else nextstate = S1;  
        S1: if (a) nextstate = S2;  
            else nextstate = S1;  
        S2: if (a) nextstate = S0;  
            else nextstate = S1;  
        default: nextstate = S0;  
    endcase  
// output logic  
assign y = (state==S2);  
endmodule
```

HDL PARA MÁQUINA DE MEALY

 

```
module patternMealy ( input clk,
                    input reset,
                    input a,
                    output y);

    reg state, nextstate;
    parameter S0 = 1'b0;
    parameter S1 = 1'b1;
```

```
// state register
always @ (posedge clk, posedge reset)
    if (reset) state <= S0;
    else      state <= nextstate;

// next state logic
always @(*)
    case (state)
        S0: if (a) nextstate = S0;
            else nextstate = S1;
        S1: if (a) nextstate = S0;
            else nextstate = S1;
        default: nextstate = S0;
    endcase

// output logic
    assign y = (a & state==S1);
endmodule
```

HDL PARA MÁQUINA DE MOORE

```
module divideby3FSM(input  clk,
                    input  reset,
                    output y);

    reg [1:0] state, nextstate;

    parameter S0 = 2'b00;
    parameter S1 = 2'b01;
    parameter S2 = 2'b10;

    // state register
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset) state <= S0;
        else      state <= nextstate;

    // next state logic
    always @ (*)
        case (state)
            S0: nextstate = S1;
            S1: nextstate = S2;
            S2: nextstate = S0;
            default: nextstate = S0;
        endcase

    // output logic
    assign y = (state == S0);
endmodule
```

FIGURE A.33 Divide-by-3 counter state transition diagram

