




DISPOSITIVOS PROGRAMABLES

Técnicas Digitales I


Luis Eduardo Toledo




CONFIGURACIONES BASICAS COMBINACIONALES

   


ROM

 


PAL

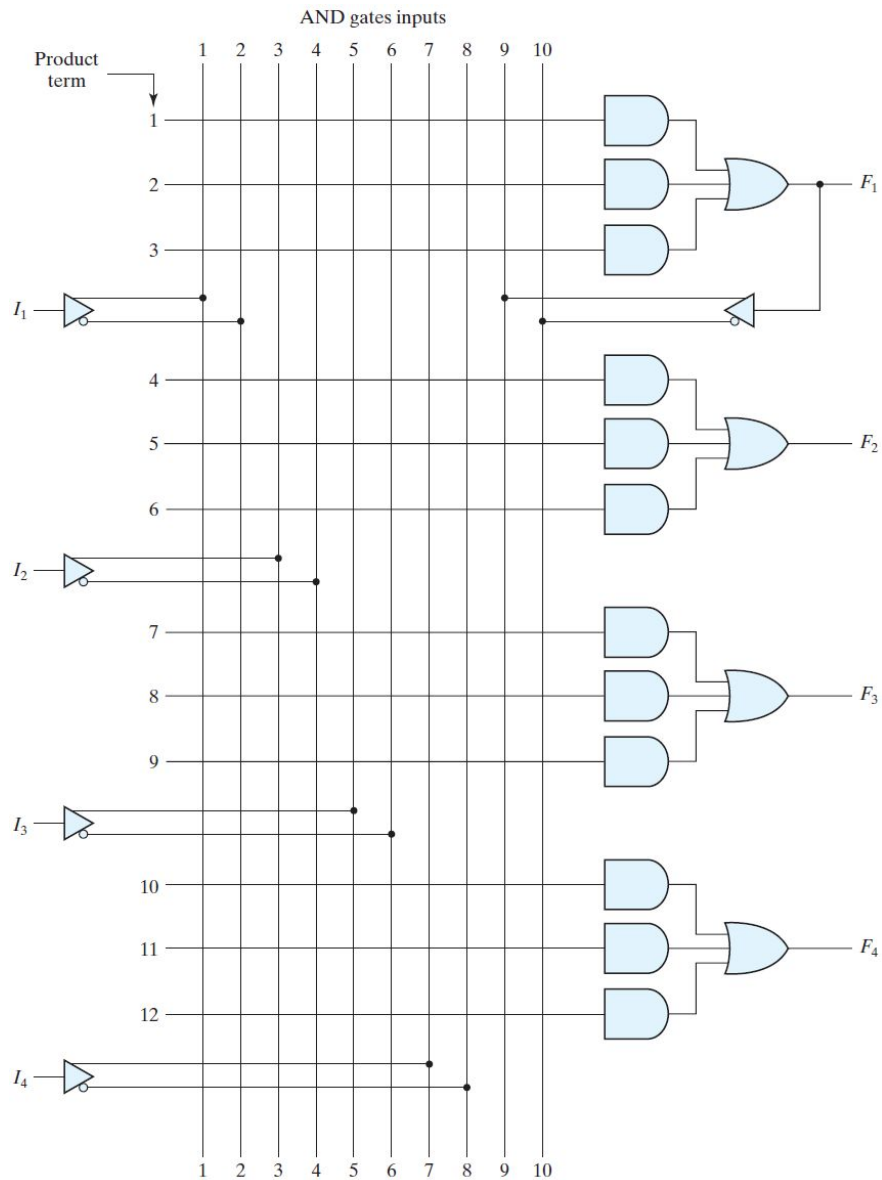

PLA

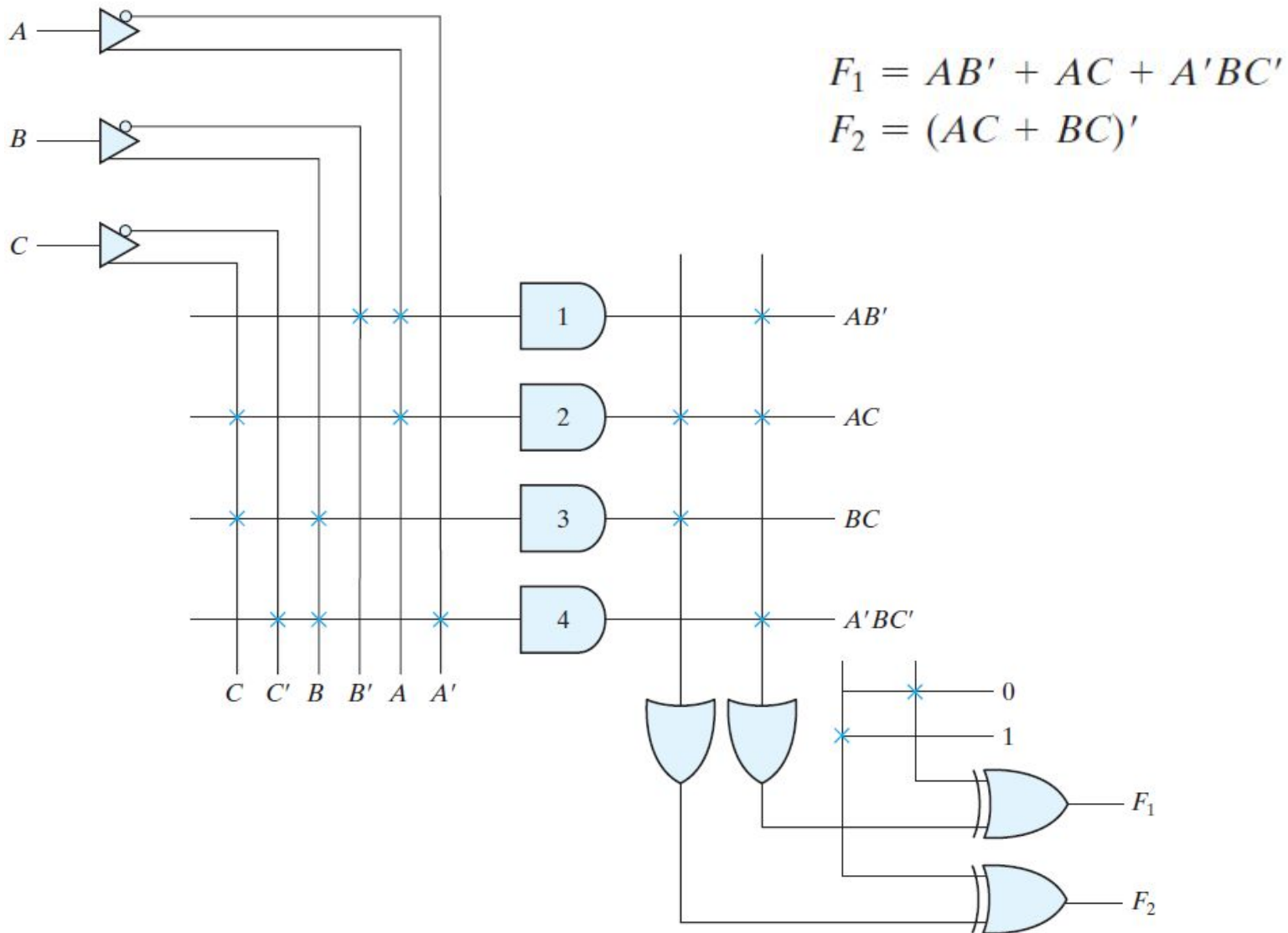


CONFIGURACIONES SECUENCIALES

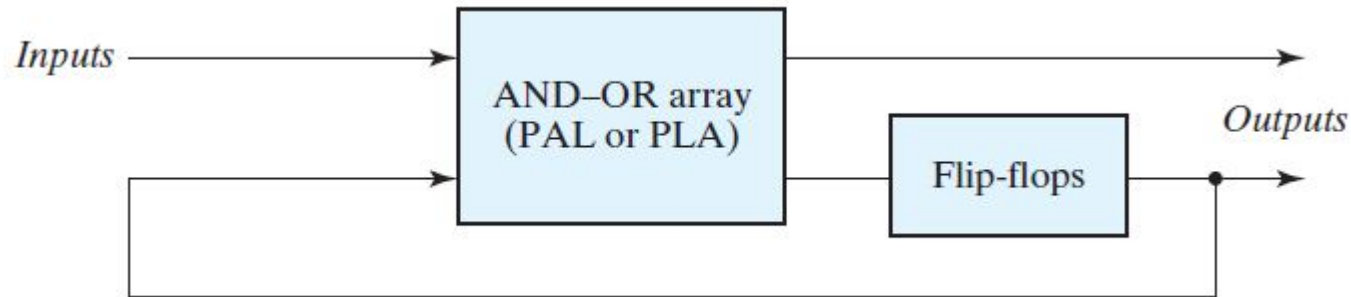

1. Sequential (or simple) programmable logic device (SPLD)
2. Complex programmable logic device (CPLD)
3. Field-programmable gate array (FPGA)

SPLD


SIMPLE PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE

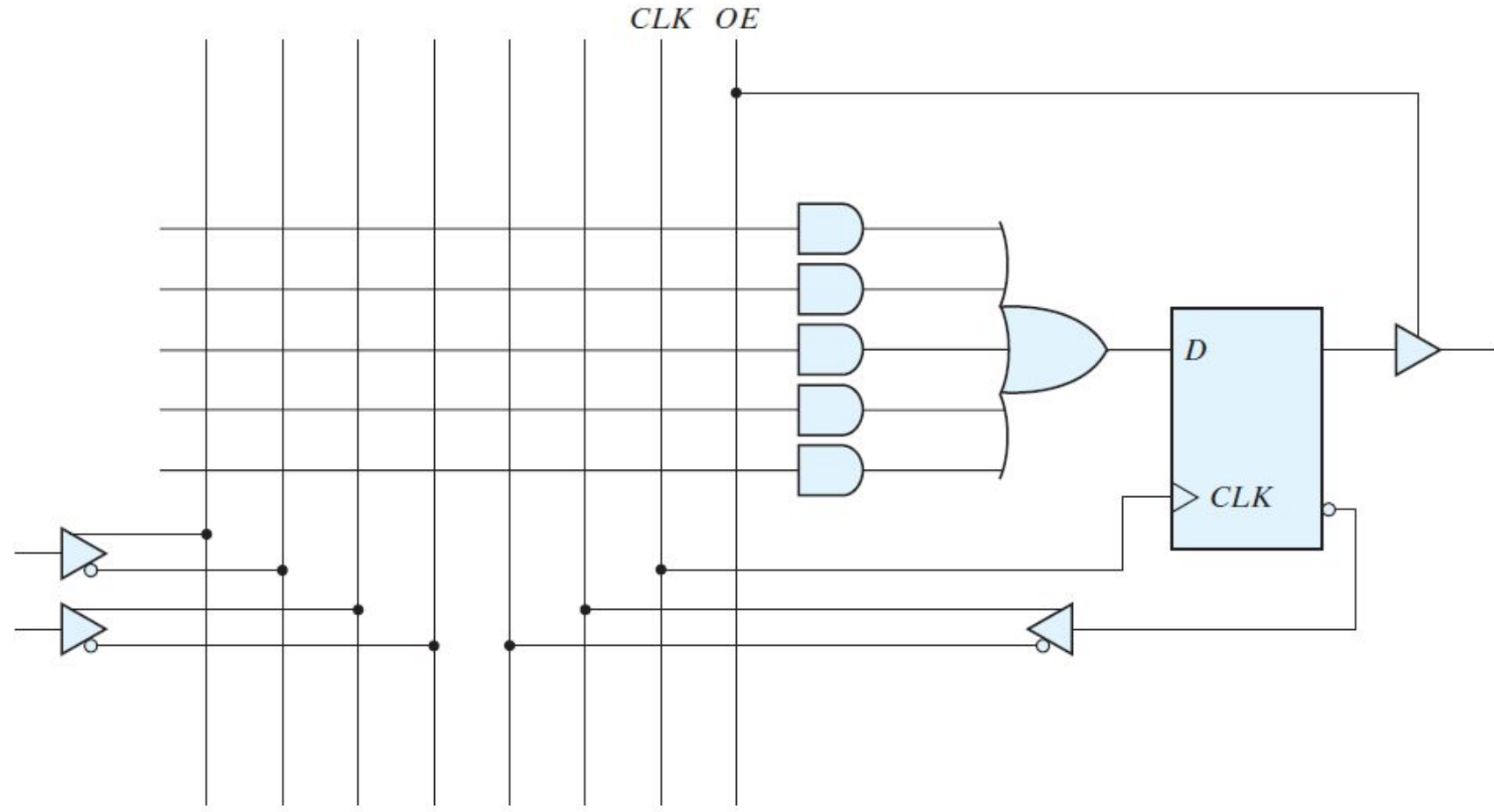

macrocelda básica


CPLD

COMPLEX PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE

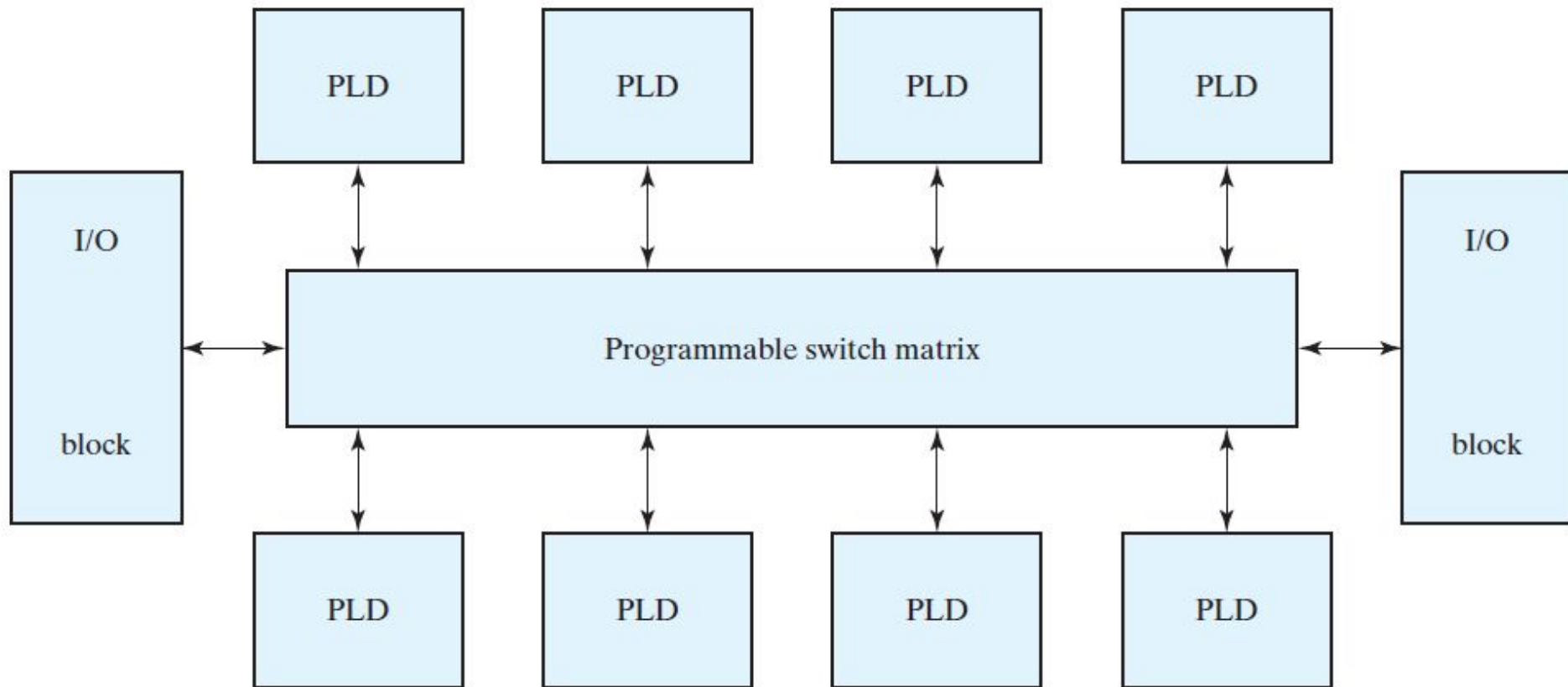

FPGA

FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY

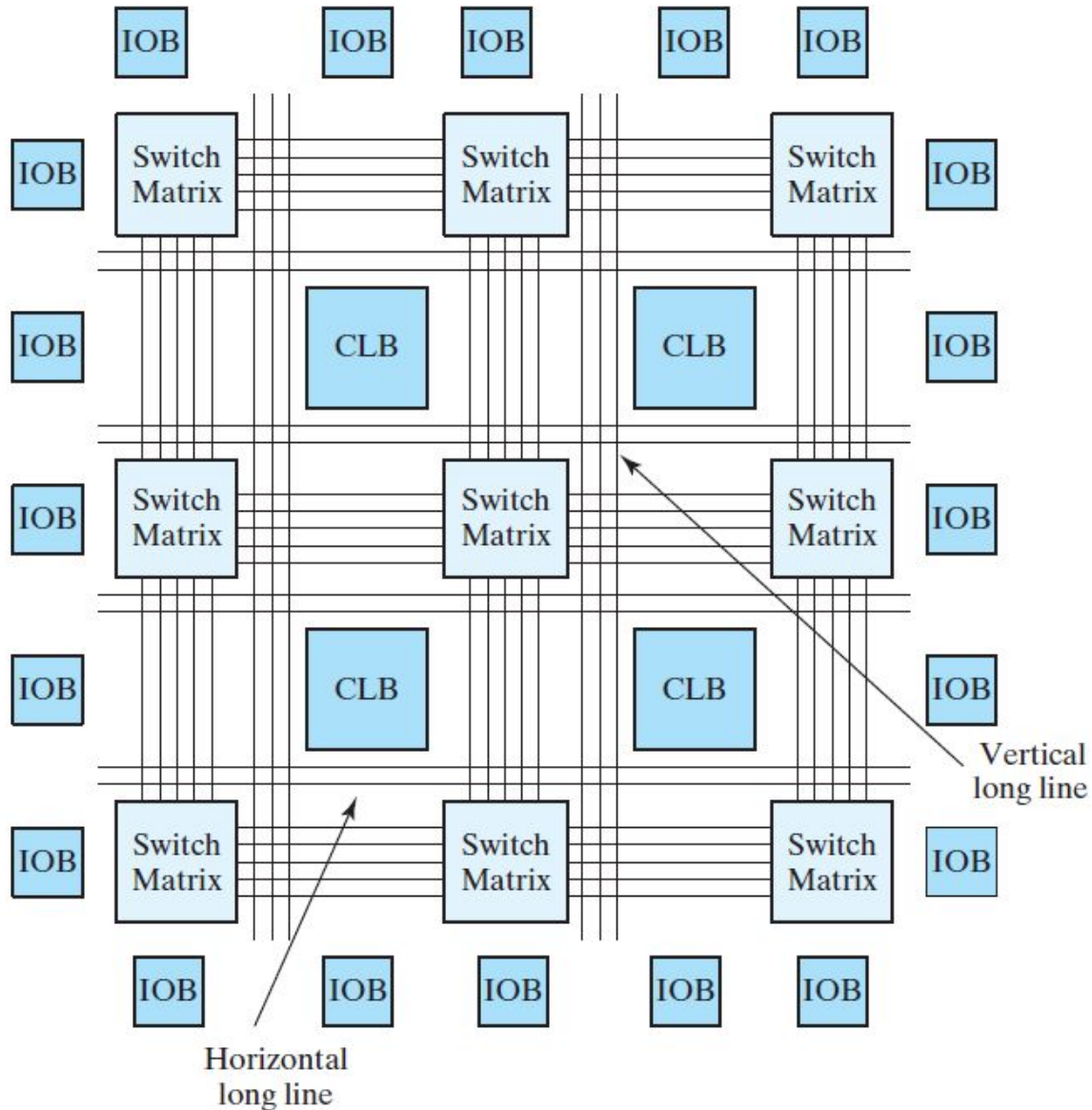


CONFIGURABLE
LOGIC BLOCK (CLBs)

INPUT/OUTPUT
BLOCK (IOBs)

ARQUITECTURA
BÁSICA DE
XILINX SPARTAN

FPGA

FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY

 

LOGIC ELEMENT
(LEs)

INPUT/OUTPUT
ELEMENT (IOEs)


ALGUNAS FPGAS
INCLUYEN OTROS
BLOQUES
CONSTRUCTIVOS
COMO
MULTIPLICADORES,
RAMS, ETC.

ARQUITECTURA
BÁSICA DE
ALTERA



ARQUITECTURA DE UN CLB


CONFIGURABLE LOGIC BLOCK

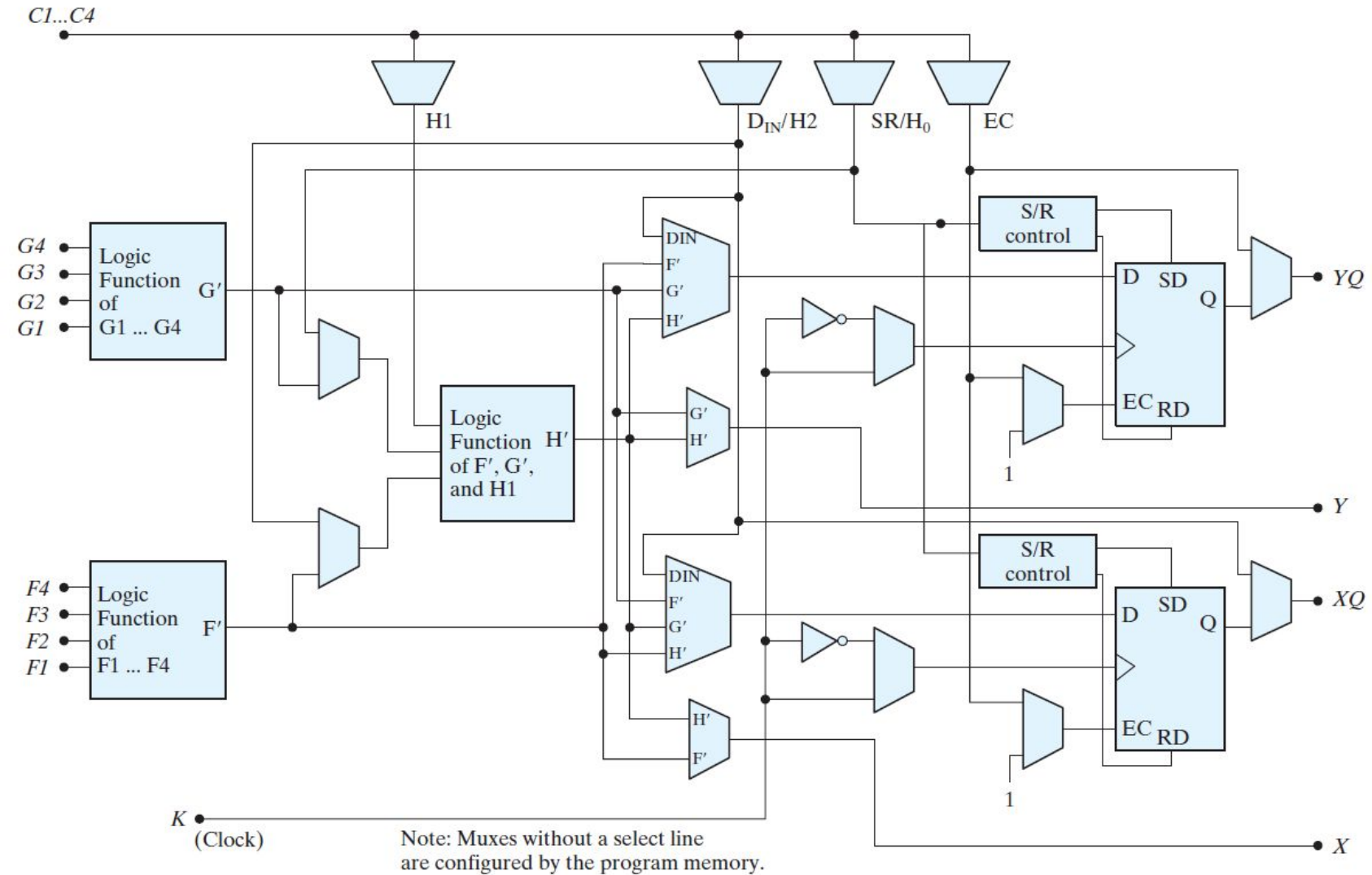

ARQUITECTURA DE UN LE

LOGIC ELEMENT

LOGIC ARRAY
BLOCK (LAB)
(16 LEs)

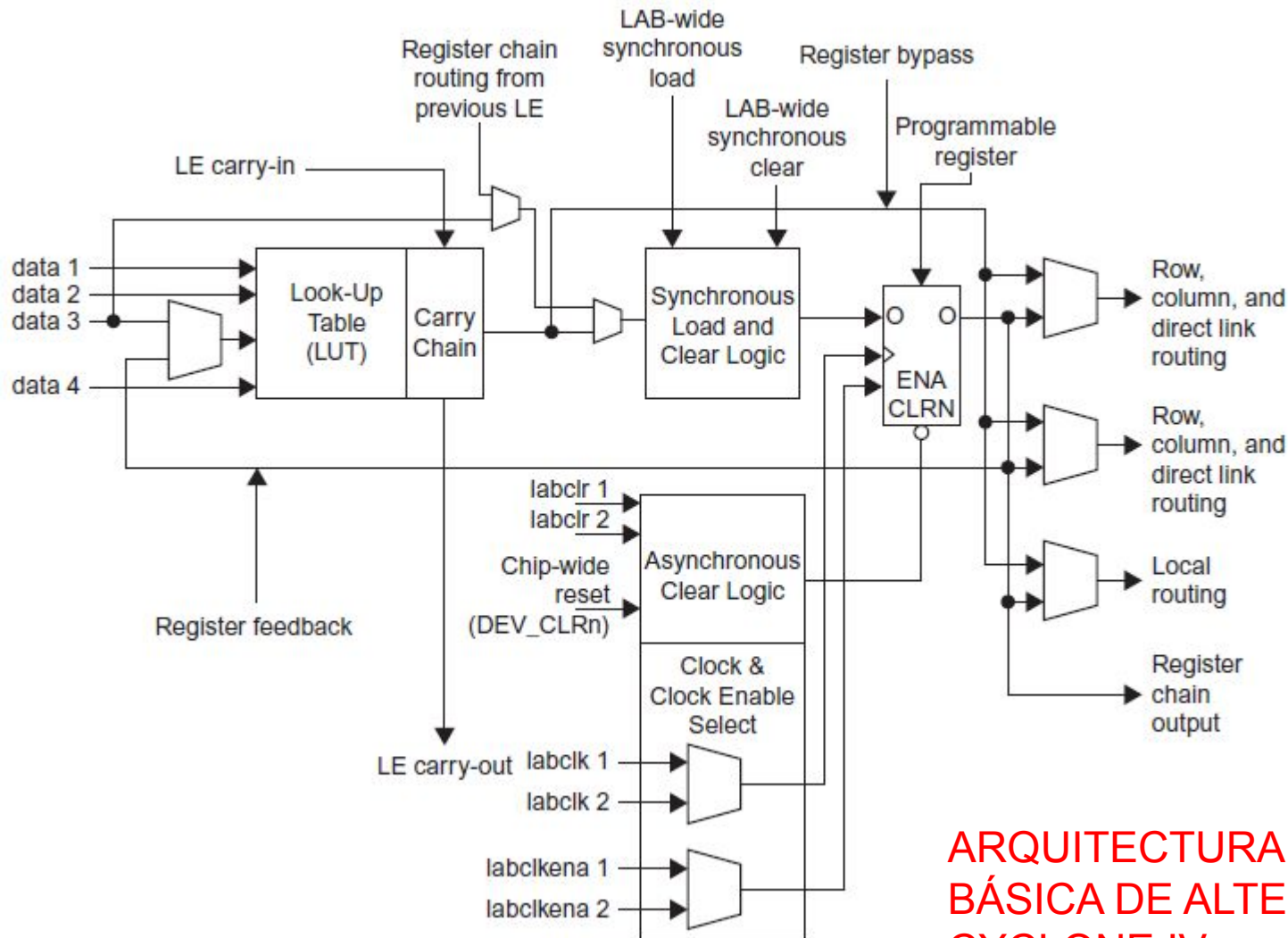

ARQUITECTURA
BÁSICA DE ALTERA
CYCLONE IV

ARQUITECTURA DE UN CLB

CONFIGURABLE LOGIC BLOCK

Un bloque lógico típico consiste de lookup tables (**LUTs**), multiplexores, compuertas y flip-flops.

Una lookup table es una tabla de verdad almacenada en una SRAM y suministra las funciones combinacionales del circuito para el bloque lógico.

Por ejemplo, una SRAM de 16 x 2 puede almacenar la tabla de verdad de un circuito combinacional que tiene 4 entradas y dos salidas.

LOOKUP TABLE

LUTs

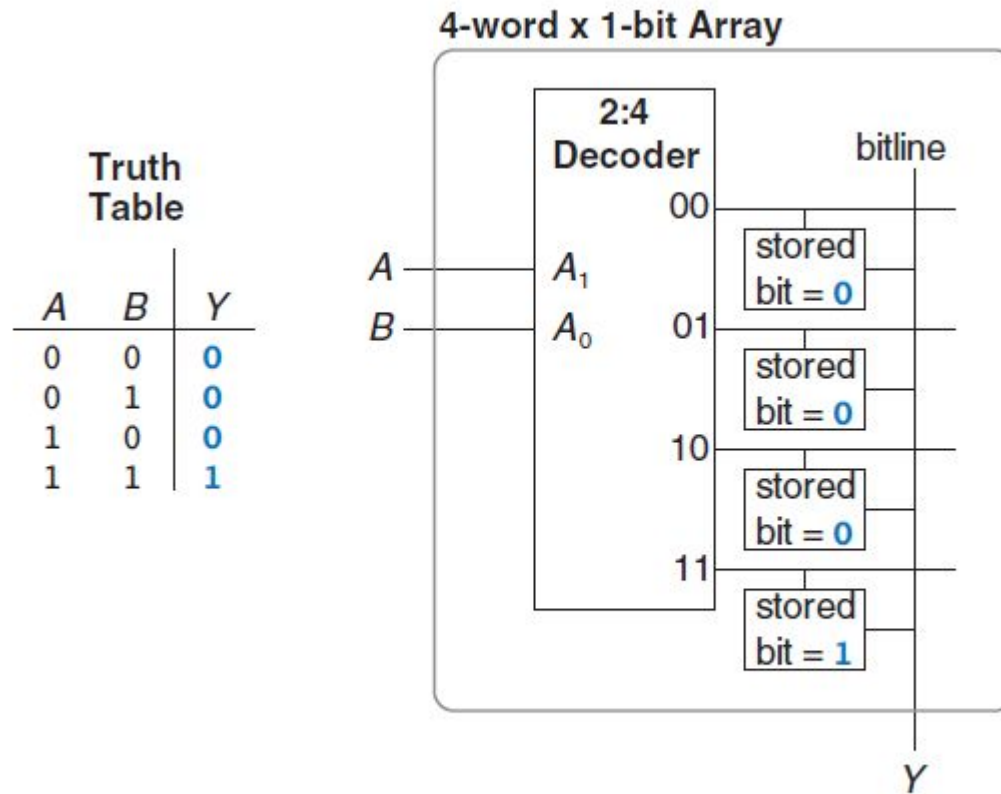


Figure 5.53 4-word \times 1-bit memory array used as a lookup table