

# IMPLEMENTACIÓN NAND-NOR

*Técnicas Digitales I*



---

Luis Eduardo Toledo




# OPERACIONES LÓGICAS CON COMPUERTAS


## NAND

  
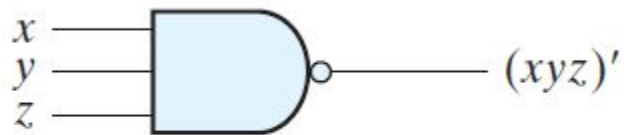
# DOS SÍMBOLOS LÓGICOS PARA LA COMPUERTA NAND




(a) AND-invert

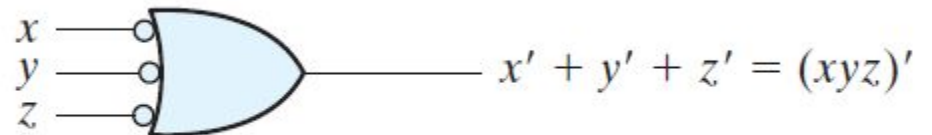


(b) Invert-OR

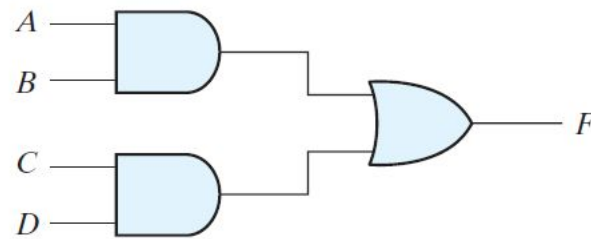
# TRES FORMAS PARA IMPLEMENTAR LA FUNCIÓN $F = A.B + C.D$



(a)

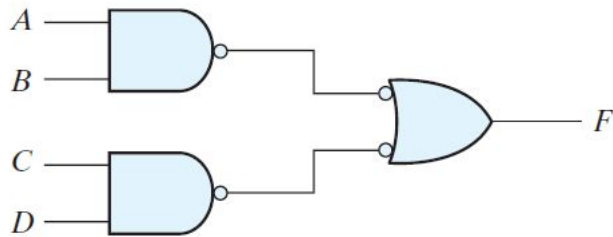




(b)

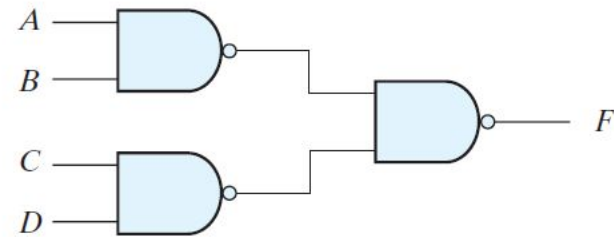

(c)


# EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN USANDO NAND

$$F(x, y, z) = (1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

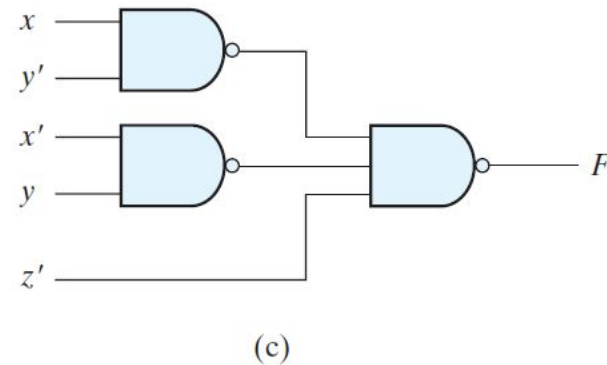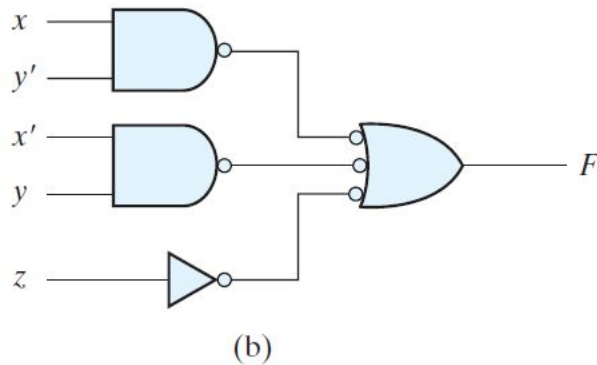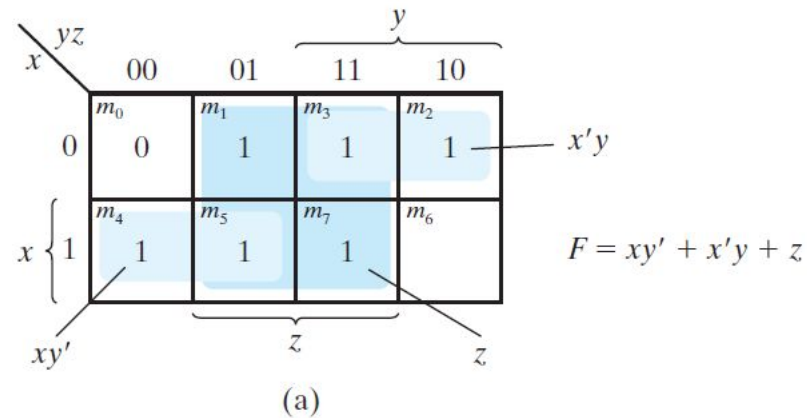


# OTRO EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN USANDO NAND

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

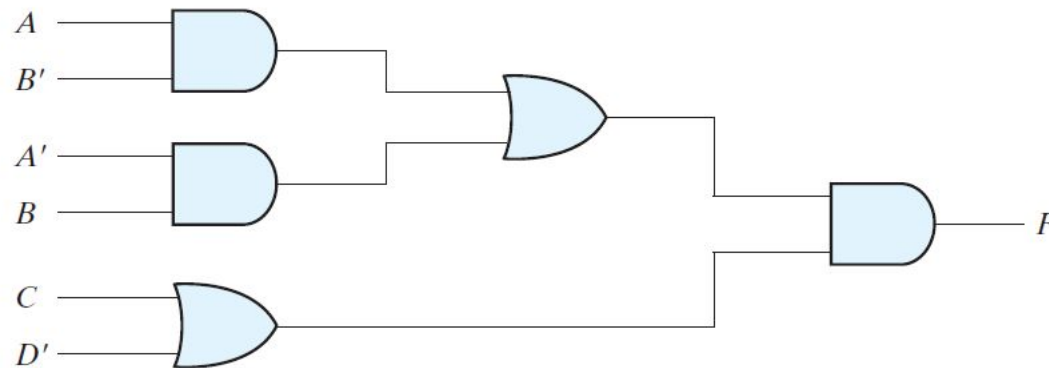


(a) AND-OR gates

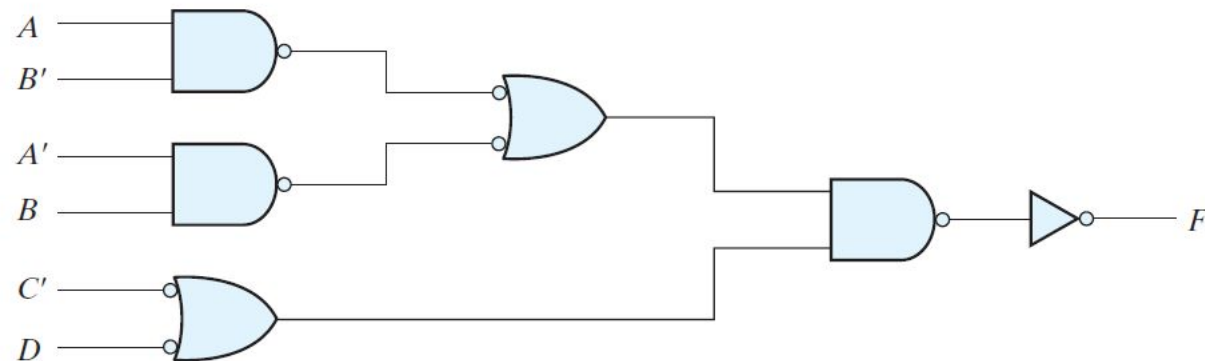


(b) NAND gates

# OPERACIONES LÓGICAS CON COMPUERTAS


## NOR

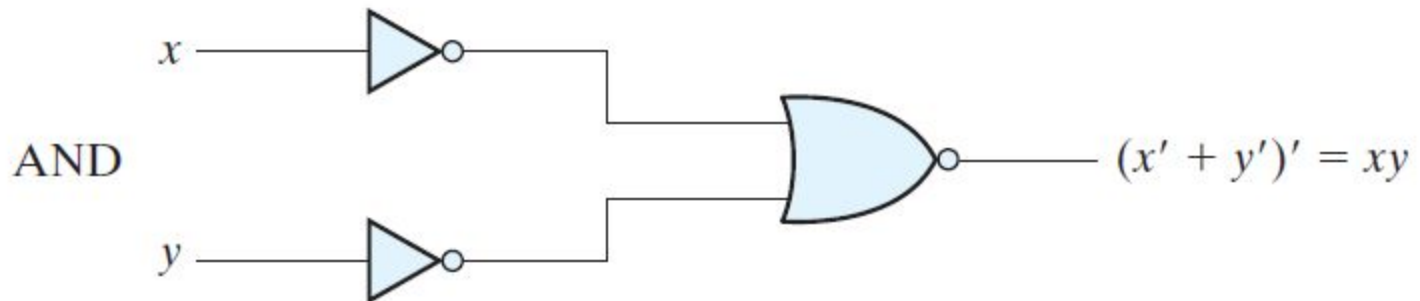
 
# DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA REPRESENTAR LA COMPUERTA **NOR**



(a) OR-invert

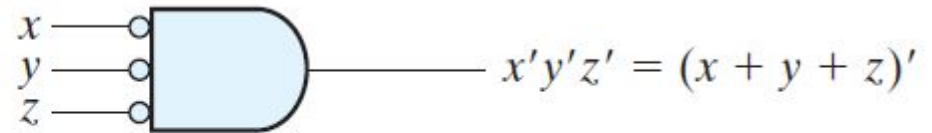


(b) Invert-AND




# EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES USANDO COMPUERTAS NOR

$$F = (A + B)(C + D)E$$

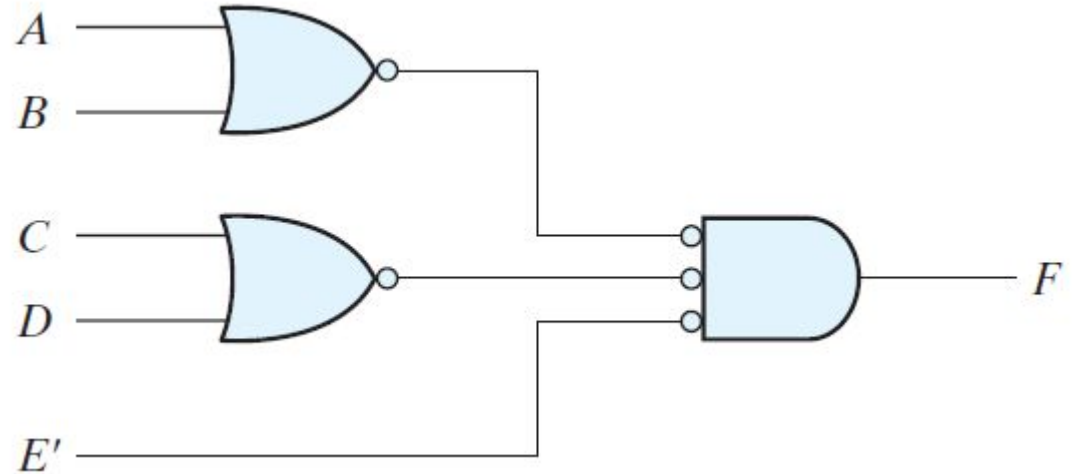

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

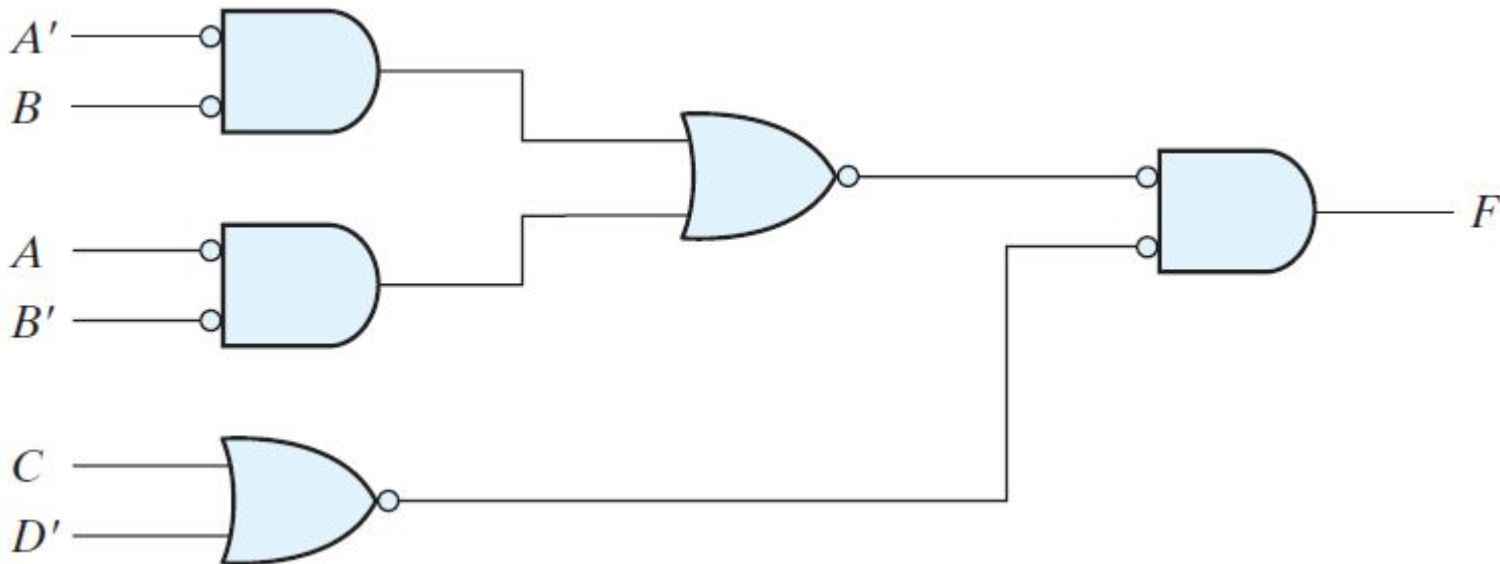

# FUNCIÓN XOR

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$x \oplus y = xy' + x'y$$

La OR exclusiva es igual a 1 si únicamente **x** es igual a 1 o si únicamente **y** es igual a 1 (es decir, **x** e **y** difieren en su valor).

La NOR exclusiva, también conocida como *equivalencia*, realiza la siguiente operación Booleana:

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$(x \oplus y)' = xy + x'y'$$

La NOR exclusiva es igual a 1 si tanto **x** como **y** son iguales a 1 o si ambas son iguales a 0.

# FUNCIÓN XOR

Las siguientes identidades se aplican a la operación OR exclusiva:

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = x'$$

$$x \oplus x = 0$$

$$x \oplus x' = 1$$

$$x \oplus y' = x' \oplus y = (x \oplus y)'$$


x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

La OR exclusiva es conmutativa y asociativa.


$$A \oplus B = B \oplus A$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$$

# IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN **XOR**

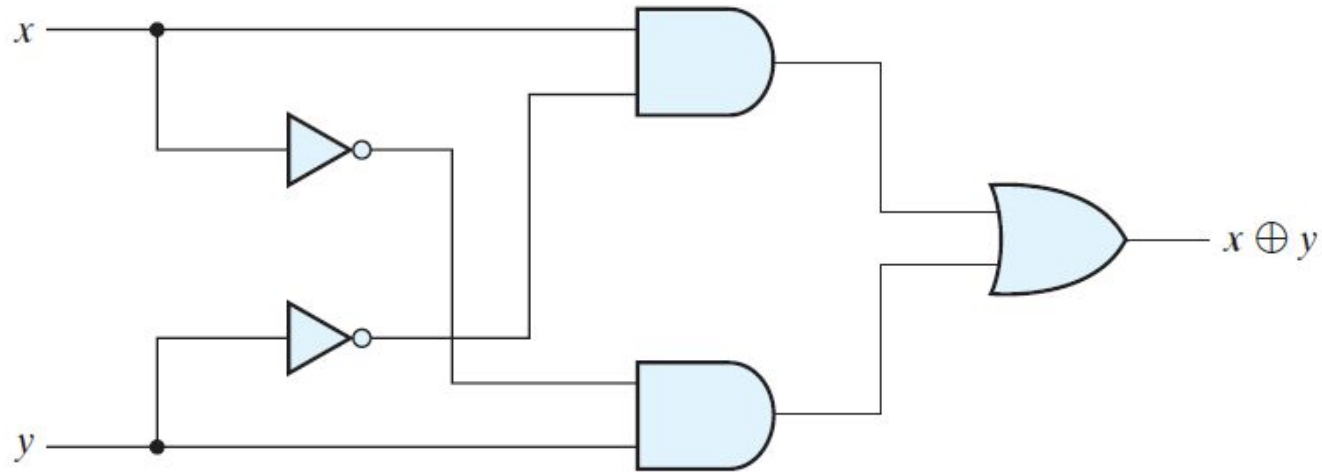

(a) Exclusive-OR with AND-OR-NOT gates

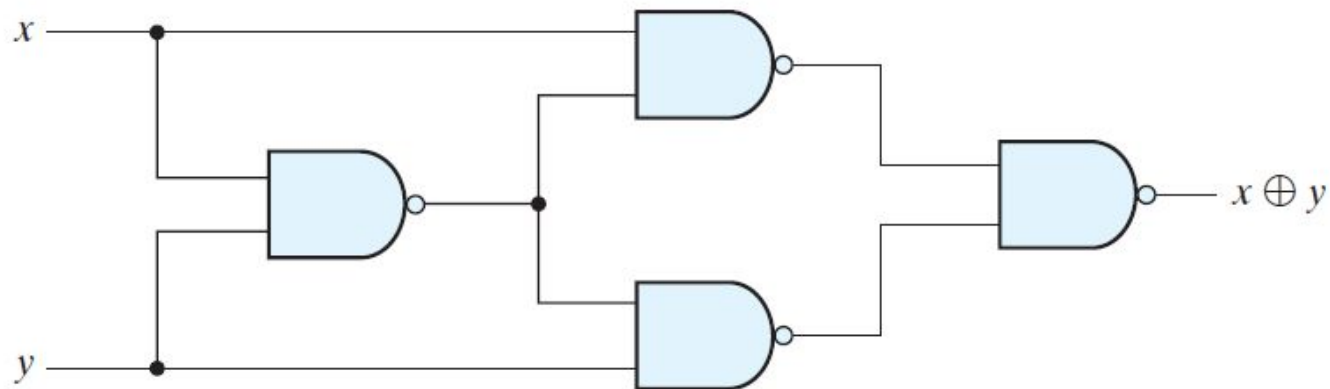

(b) Exclusive-OR with NAND gates

# FUNCIÓN IMPAR

La operación OR exclusiva con tres o mas variables puede convertirse en un función Booleana común reemplazando el símbolo  $\oplus$  con su equivalente expresión Booleana.

$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C &= (AB' + A'B)C' + (AB + A'B')C \\ &= AB'C' + A'BC' + ABC + A'B'C \\ &= \Sigma(1, 2, 4, 7) \end{aligned}$$

En el caso de tres o mas variables el requerimiento es que un número impar de variables sea igual a 1.

En general, una OR exclusiva de n variables es una función impar definida como la suma lógica de los  $2^n/2$  minitérminos cuyo valor numérico binario tenga un número impar de 1s.




# LA FUNCIÓN **XOR** Y EL MAPA DE KARNAUGH

$A \backslash BC$		$B$			
		00	01	11	10
$A$	0	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
		1		1	


(a) Odd function  $F = A \oplus B \oplus C$

$A \backslash BC$		$B$			
		00	01	11	10
$A$	0	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
		1			1

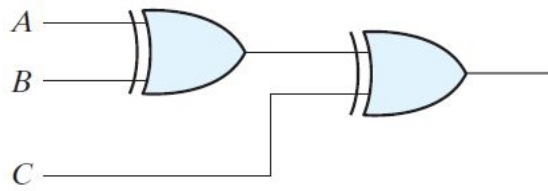(b) Even function  $F = (A \oplus B \oplus C)'$



(a) 3-input odd function

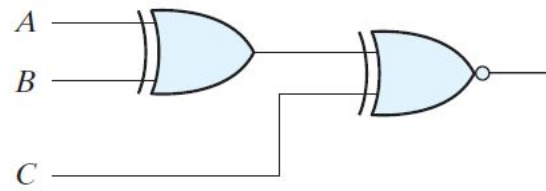

(b) 3-input even function

# LA FUNCIÓN **XOR** Y EL MAPA DE KARNAUGH

AB \ CD		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$	$m_1$ 1	$m_3$	$m_2$ 1
	01	$m_4$ 1	$m_5$	$m_7$ 1	$m_6$
	11	$m_{12}$	$m_{13}$ 1	$m_{15}$	$m_{14}$ 1
	10	$m_8$ 1	$m_9$	$m_{11}$ 1	$m_{10}$
		D			

B

(a) Odd function  $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

AB \ CD		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$ 1	$m_1$	$m_3$ 1	$m_2$
	01	$m_4$	$m_5$ 1	$m_7$	$m_6$ 1
	11	$m_{12}$ 1	$m_{13}$	$m_{15}$ 1	$m_{14}$
	10	$m_8$	$m_9$ 1	$m_{11}$	$m_{10}$ 1
		D			


B

(b) Even function  $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$

# GENERACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PARIDAD

*Even-Parity-Generator Truth Table*

Three-Bit Message			Parity Bit
$x$	$y$	$z$	$P$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 


(a) 3-bit even parity generator



# GENERACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PARIDAD

*Even-Parity-Checker Truth Table*

Four Bits Received				Parity Error Check
$x$	$y$	$z$	$P$	$C$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

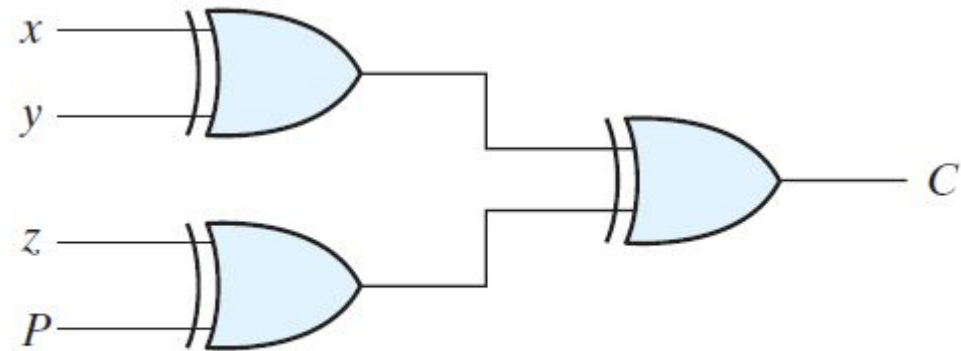

(b) 4-bit even parity checker