


MEMORIA

Técnicas Digitales I

Luis Eduardo Toledo



DIAGRAMA DE BLOQUE DE UNA UNIDAD DE MEMORIA

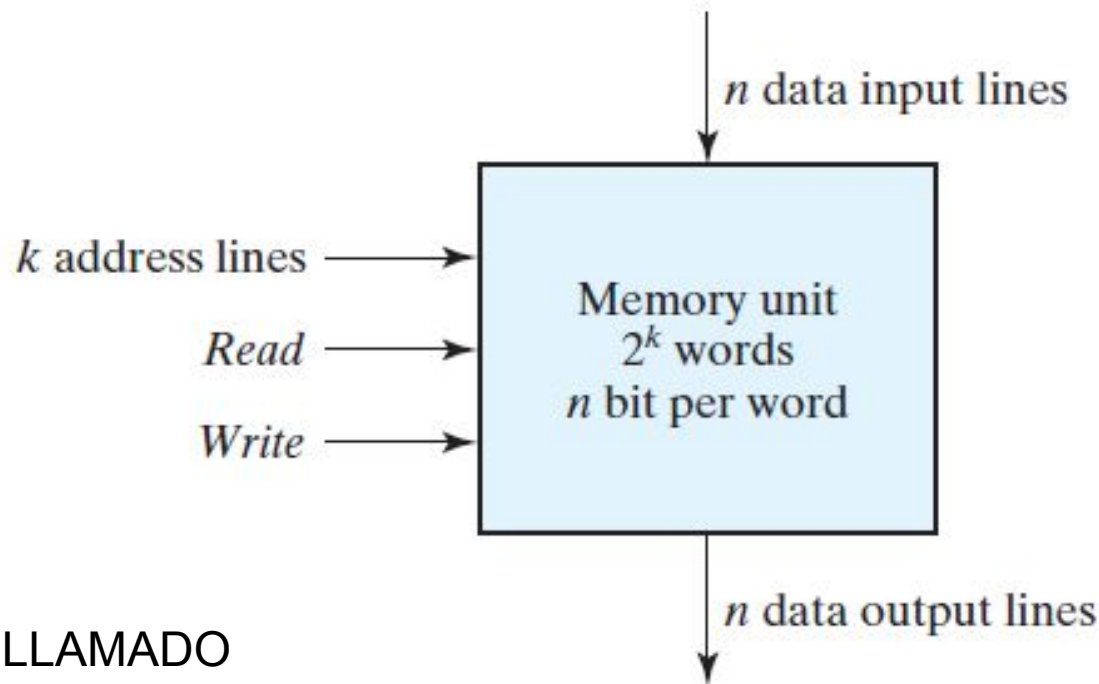

TAMBIÉN LLAMADO
CHIP SELECT (CS)

SEÑALES ALTERNATIVAS EN UN CHIP DE MEMORIA

Memory Enable	Read/Write	Memory Operation
0	X	None
1	0	Write to selected word
1	1	Read from selected word

CONTENIDO DE UNA MEMORIA DE 1024 X 16

Memory address		Memory content
Binary	Decimal	
0000000000	0	1011010101011101
0000000001	1	1010101110001001
0000000010	2	0000110101000110
	⋮	⋮
1111111101	1021	1001110100010100
1111111110	1022	0000110100011110
1111111111	1023	1101111000100101


reg [15: 0] memword [0: 1023];

DESCRIPCIÓN DE UNA RAM DE 64 X 32

```
// Read and write operations of memory
// Memory size is 64 words of 32 bits each.
module memory # (parameter N=6, M=32)
    ( input      Enable, ReadWrite,
      input      [N-1: 0] Address,
      input      [M-1: 0] DataIn,
      output reg [M-1: 0] DataOut );

    reg      [M-1: 0] Mem [0:2**N-1];           // 64 x 32 default memory
    always @ (Enable or ReadWrite)
        if (Enable)
            if (ReadWrite) DataOut = Mem [Address]; // Read
            else Mem [Address] = DataIn;           // Write
            else DataOut = {M{1'bz}};             // High impedance state
endmodule
```

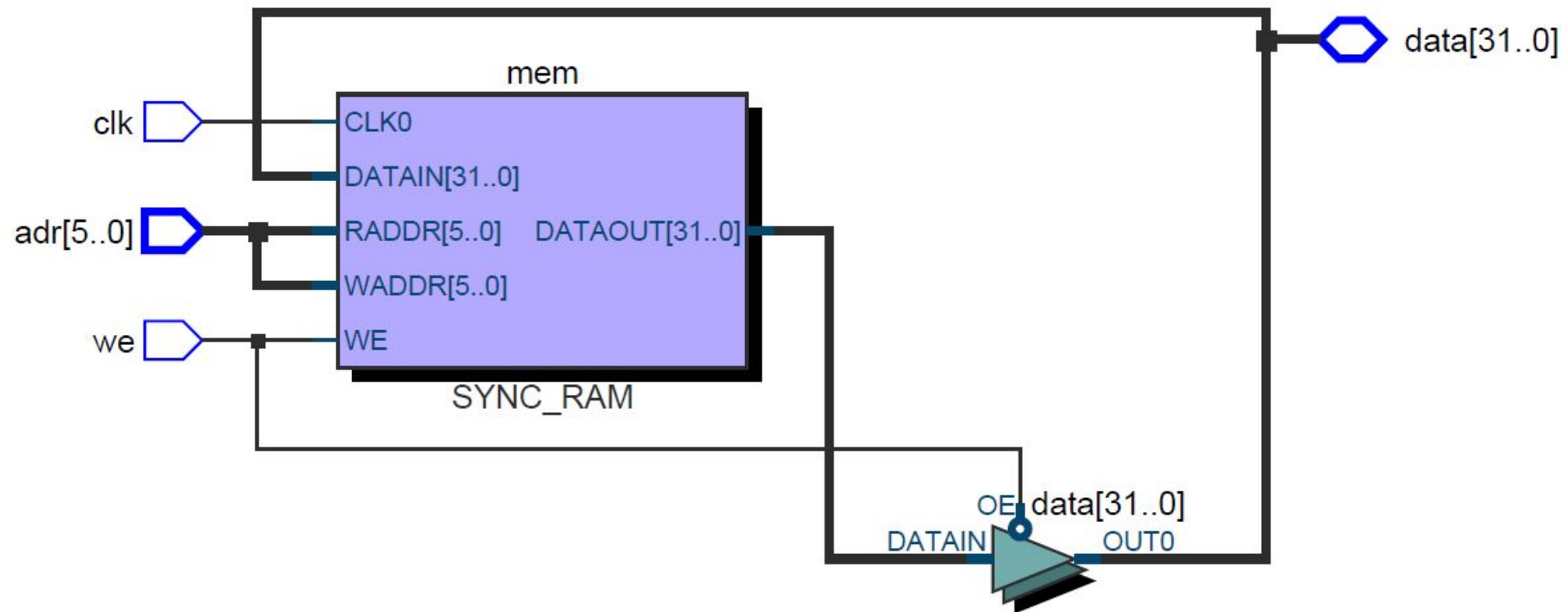DESCRIPCIÓN DE UNA RAM DE 64 X 32 CON BUS DE DATOS BIDIRECCIONAL



ROM

```
module rom (input [1:0] adr,
            output [2:0] dout);
    always@ (*)
        case (adr)
            2'b00: dout = 3'b011;
            2'b01: dout = 3'b110;
            2'b10: dout = 3'b100;
            2'b11: dout = 3'b010;
        endcase
endmodule
```